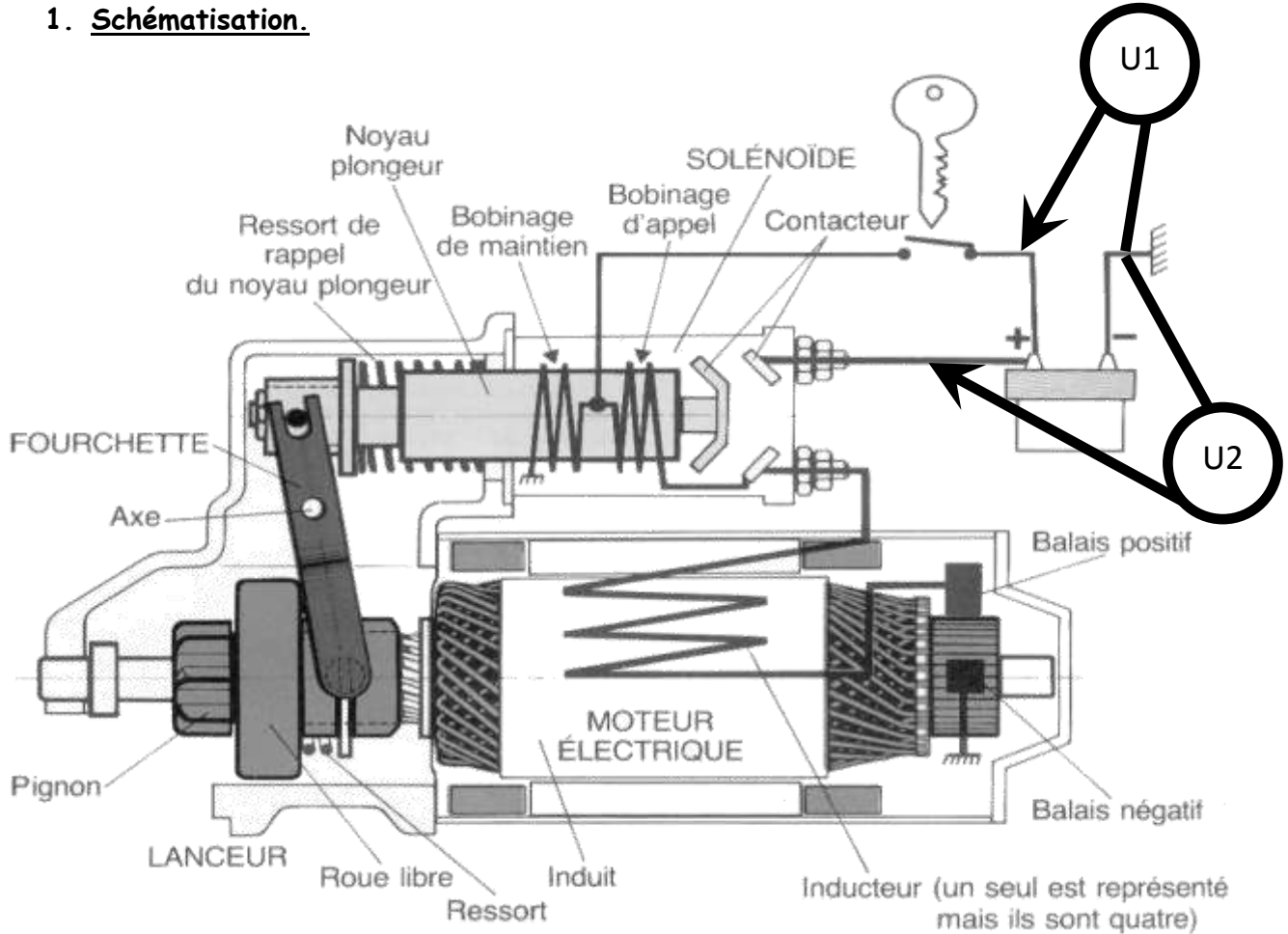




Le circuit de démarrage.

1. Schématisation.



2. Contrôles électriques sur démarreur :

Contrôle d'isolement



Contrôle de continuité



Contrôle d'isolement



Contrôle de continuité



Contrôle de continuité bobinage d'appel



Contrôle de continuité bobinage de maintien

