

Prénom : _____

Date : _____

Atelier n° 3

ELECTRICITE




Réaliser un classement de différents matériaux en deux catégories :

- laisse passer le courant,
- ne laisse pas passer le courant

Quels matériaux laissent passer le courant pour que l'ampoule s'allume ?

- 1- Dans le montage, mets entre les deux pinces les différents matériaux.
- 2- Observe l'ampoule.
- 3- Dans le tableau, colorie l'ampoule en jaune si elle s'allume.

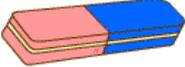Un fil de laine		
une petite cuillère		
Un crayon gris		
Une bande de papier aluminium		
Une clé		
Un trombone		
Ta main		
Une gomme		
Un verre d'eau		
Une allumette		